

串行密码锁实验报告

翁家翌 2016011446

2018.5.18

1 实验目的

1. 学习使用状态机控制电路工作，在不同状态下完成相应的功能。
2. 进一步掌握时序逻辑电路的基本分析和设计方法。
3. 学会利用仿真软件实现对数字电路的逻辑功能进行验证和分析。

2 实验内容

1. 设计一个 4 位 16 进制串行密码锁，其具体功能如下：

设置密码 用户可串行设置 4 位 16 进制密码。

验证密码 用户串行输入密码，如果密码符合则点亮开锁灯，若不符合则点亮错误灯。

2. 研究内容：

密码预置 为管理员创建万用密码以备管理。

系统报警 开锁 3 次失败后点亮报警灯，并锁定密码锁，只有输入管理员密码才可开锁，并解除报警。

3 代码及注释

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity lock is
7     port(
8         code: in std_logic_vector(3 downto 0);
9         mode: in std_logic_vector(1 downto 0);
10        clk, rst: in std_logic;
11        unlock: out std_logic;
12        alarm, err: buffer std_logic
13    );
14    type passwd is array (3 downto 0) of integer;
15 end lock;
16
17 architecture arc of lock is
```

```

18     signal pwd: passwd;
19     signal state: integer := 0;
20     signal cnt: integer := 0; -- which bit (admin) or failure time (users)
21 begin
22     process(clk, rst)
23     begin
24         if (rst = '0') then
25             unlock <= '0';
26             err <= '0';
27             state <= 0;
28             if (alarm = '1') then
29                 cnt <= 0;
30             end if;
31         elsif (clk'event and clk = '0') then
32             if (alarm = '1') then
33                 if (CONV_INTEGER(code) = 8) then -- enter admin passwd 8888
34                     if (cnt > 2) then
35                         cnt <= 0;
36                         alarm <= '0';
37                         state <= 0;
38                     else
39                         cnt <= cnt + 1;
40                     end if;
41                 else
42                     cnt <= 0;
43                 end if;
44             elsif (mode = "00" and err = '0') then -- set passwd
45                 case state is
46                     when 0 => pwd(0) <= CONV_INTEGER(code); state <= 1;
47                     when 1 => pwd(1) <= CONV_INTEGER(code); state <= 2;
48                     when 2 => pwd(2) <= CONV_INTEGER(code); state <= 3;
49                     when 3 => pwd(3) <= CONV_INTEGER(code); state <= 7;
50                     unlock <= '1';
51                     when others => NULL;
52                 end case;
53             elsif (mode = "01") then -- check passwd
54                 case state is
55                     when 0 =>
56                         if (CONV_INTEGER(code) = pwd(0)) then
57                             state <= 4;
58                             err <= '0';
59                         else
60                             err <= '1';
61                             if (cnt > 1) then
62                                 alarm <= '1';
63                                 cnt <= 0;
64                             else
65                                 cnt <= cnt + 1;
66                             end if;
67                         end if;
68                     when 4 =>
69                         if (CONV_INTEGER(code) = pwd(1)) then
70                             state <= 5;
71                         else
72                             err <= '1';
73                             state <= 0;
74                             if (cnt > 1) then
75                                 alarm <= '1';
76                                 cnt <= 0;

```

```

76         else
77             cnt <= cnt + 1;
78         end if;
79     end if;
80     when 5 =>
81         if (CONV_INTEGER(code) = pwd(2)) then
82             state <= 6;
83         else
84             err <= '1';
85             state <= 0;
86             if (cnt > 1) then
87                 alarm <= '1';
88                 cnt <= 0;
89             else
90                 cnt <= cnt + 1;
91             end if;
92         end if;
93     when 6 =>
94         if (CONV_INTEGER(code) = pwd(3)) then
95             state <= 7;
96             unlock <= '1';
97             cnt <= 0;
98         else
99             err <= '1';
100             state <= 0;
101             if (cnt > 1) then
102                 alarm <= '1';
103                 cnt <= 0;
104             else
105                 cnt <= cnt + 1;
106             end if;
107         end if;
108     when others => NULL;
109 end case;
110 end if;
111 end if;
112 end process;
113 end arc;

```

工作原理：采用状态机的方法，考虑各种情况，构造相应的状态转移图。我多设置了几个状态，使得能够在一个程序中完成了基本要求和提高要求两部分的内容，以下为具体每个状态的说明：（遇到时钟下降沿的时候进行判断）

0 号状态：初始状态，如果 **mode** 是 00，得到第一位密码，进入 1 号状态；如果 **mode** 是 01，判断第一位密码是否正确，正确则进入 4 号状态，错误则留在 0 号状态。0 号状态同时还是三次验证密码失败时的死状态，此时除非正确输入管理员密码才可以解除警报，否则不论什么 **mode**，都留在 0 号状态不操作。

1 号状态：如果 **mode** 是 00，得到第二为密码，进入 2 号状态，否则不操作。

2 号状态：如果 **mode** 是 00，得到第三位密码，进入 3 号状态，否则不操作。

3 号状态：如果 **mode** 是 00，得到第四位密码，进入 7 号状态，否则不操作。


4 号状态，如果 **mode** 是 01，判断第二位密码是否正确，正确的话进入 5 号状态，错误的话回到 0 号状态，否则不操作。

5 号状态，如果 **mode** 是 01，判断第三位密码是否正确，正确的话进入 6 号状态，错误的话回到 0 号状态，否则不操作。

6 号状态，如果 **mode** 是 01，判断第四位密码是否正确，正确的话进入 7 号状态，错

1-7 号状态, 遇到 rst 为 0 的情况均回到初始状态, 即 0 号状态, 但是验证密码错误次数不清零。

如图1所示。

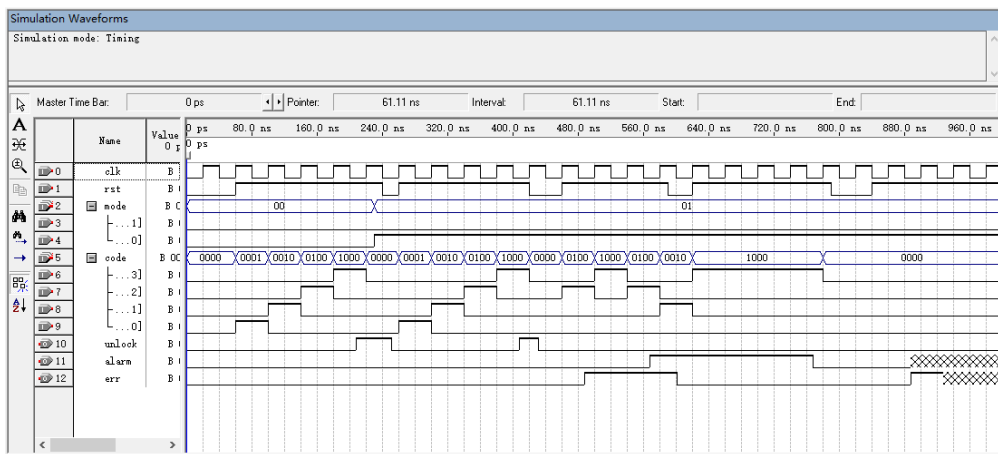

仿真结果说明：一开始清零，设置密码为 1248。清零验证密码，输入 1248 成功，unlock=1，对应二极管发光；接着失败三次，通过输入管理员密码 8888，alarm 警报消失。

这是我第四次，也是本学期最后一次进行 CPLD 实验。在之前的实验的基础上又有了不小的提高，上网学习了 CONV_INTEGER 的命令，能够将表示二进制数组的 std_logic_vector 转化为整数 integer，同时这次代码中用上了 buffer、signal、clk'event、case 等各种命令，算是对之前所学的比较完整的总结与集体应用。

通过本次实验，熟悉了状态机的理论，知道如何通过 VHDL 实现状态机，并解决具体问题，也了解到状态机能够便于我们理解与编程的优点。除此之外，在完成此次代码的时候，用了比之前任意一次都少的时间，就完成了代码编写、仿真、导入、验证实验结果的完整过程，因为更加轻车熟路，反而有一种实验越来越简单的感觉。