

数学作业纸

(科目:)


班级:

姓名:


编号:

第 页


第三次作业

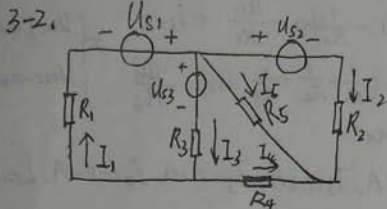
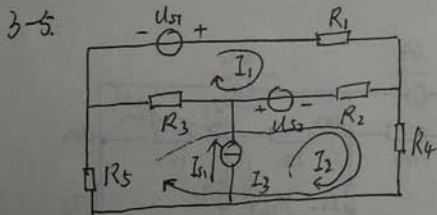
$$\begin{cases} I_1 R_1 + I_3 R_3 = U_{S1} - U_{S3} \\ -I_3 R_3 - I_4 R_4 + I_5 R_5 = U_{S3} \\ -I_2 R_2 + I_5 R_5 = U_{S2} \\ I_2 + I_4 + I_5 = 0 \\ I_1 + I_4 = I_3 \end{cases}$$



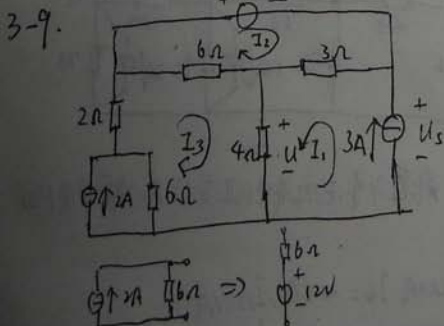
$$\begin{cases} I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2 R_2 - I_3(R_2 + R_3) = U_{S1} + U_{S2} \\ -I_1(R_2 + R_3) + I_2(R_2 + R_4) + I_3(R_2 + R_3 + R_4 + R_5) = -U_{S2} \\ I_2 = I_{S1} \end{cases}$$




$$\begin{cases} 7I_1 + 5I_2 + 4I_3 = U_S \\ 3I_1 + 9I_2 - 6I_3 = -12 \\ 4I_1 - 6I_2 + 18I_3 = 12 \\ I_1 = 3A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_2 = -3A \\ I_3 = -1A \end{cases}$$

则 $U = 4(I_1 + I_3) = 8V$

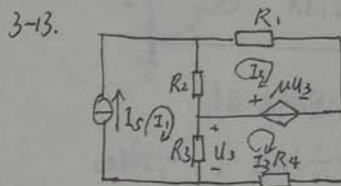

$$\begin{cases} -I_1 R_2 + I_2(R_1 + R_2) = \mu U_3 \\ -I_1 R_3 + I_3(R_3 + R_4) = -\mu U_3 \\ U_3 = R_3(I_1 - I_3) \\ I_1 = I_5 \end{cases}$$

3-19.

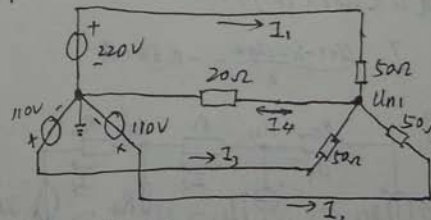

分别设两节点电势为 0 和 U_{n1} , 则有:

$$\left(\frac{1}{50} + \frac{1}{50} + \frac{1}{50} + \frac{1}{20}\right) U_{n1} = \frac{220}{50} + \frac{110}{50} + \frac{110}{50}$$


$\Rightarrow U_{n1} = 80V$

于是可得:

$$\begin{cases} I_1 = 2.8A \\ I_2 = 0.6A \\ I_3 = 0.6A \\ I_4 = 4A \end{cases}$$

电流方向如图示.

3-20.

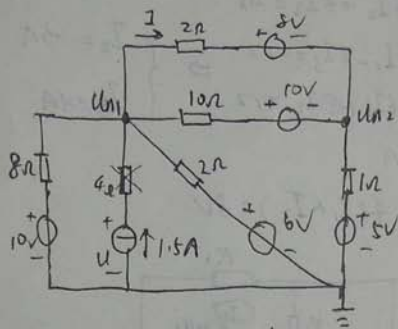

设节点电势如图所示, 则:


$$\begin{cases} (\frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2} + \frac{1}{10})u_1 - (\frac{1}{2} + \frac{1}{10})u_2 = \frac{10}{8} + 1.5 + \frac{10}{10} + \frac{6}{2} + \frac{8}{2} \\ -(\frac{1}{2} + \frac{1}{10})u_1 + (\frac{1}{2} + \frac{1}{10} + 1)u_2 = -\frac{5}{2} - \frac{10}{10} + 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_1 = 10.75V \\ u_2 = 4.03V \end{cases}$$

于是 $u = u_1 - u_2 = 10.75V - 4.03V = 6.72V$

$$I = \frac{u_1 - 8 - u_2}{2} = -0.64A$$

3-29.

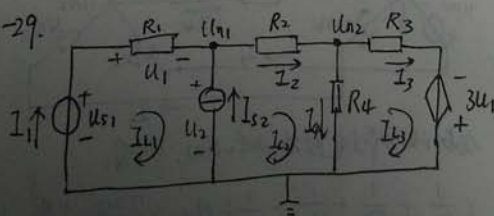

(回路电流法)

$$\begin{cases} I_1 R_1 = u_1 - u_2 \\ I_2 (R_2 + R_4) - I_3 R_4 = u_2 \\ -I_2 R_4 + I_3 (R_3 + R_4) = 3u_1 \\ u_1 = I_1 R_1, I_2 - I_1 = I_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = 0.8A \\ I_2 = 1.8A \\ I_3 = 2.2A \end{cases}$$

则 $I_1 = 0.8A, I_2 = 1.8A, I_3 = 2.2A, I_4 = -0.4A, I_5 = 1A$


(节点电压法)

$$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})u_1 - \frac{1}{R_2}u_2 = \frac{u_{s1}}{R_1} + I_{s2} \\ -\frac{1}{R_2}u_1 + (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3})u_2 = -\frac{3u_1}{R_3} \\ u_1 = u_{s1} - u_{n1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_{n1} = 1.4V \\ u_{n2} = -0.4V \end{cases}$$


$$\Rightarrow I_1 = 0.8A, I_2 = 1.8A, I_3 = 2.2A, I_4 = -0.4A, I_5 = 1A$$

3-36.


(1)

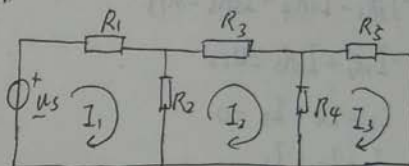

(2)

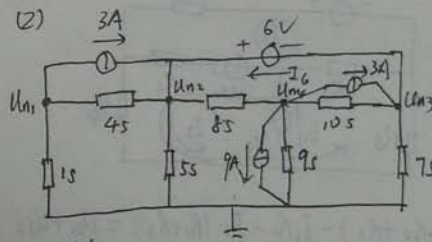

或者

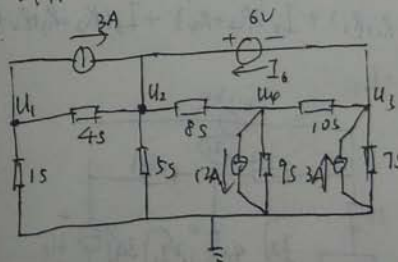

或者将电流源电阻变换成电压源电阻。

数学作业纸

(科目:)


班级:

姓名:

编号:


第 页

4-2.

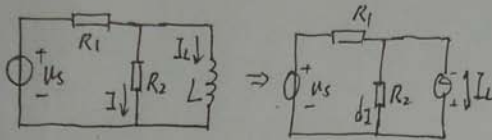

$$I = \frac{U_s}{R_1 + R_2} - \frac{I_L R_1}{R_1 + R_2}$$

4-3.

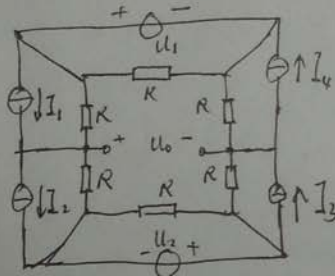

$$I_1 \text{ 单独作用, } U_{01} = \frac{1}{2} I_1 R$$

$$I_2 \text{ 单独作用, } U_{02} = -\frac{1}{2} I_2 R$$


$$I_3 \text{ ---, } U_{03} = -\frac{1}{2} I_3 R$$

$$I_4 \text{ ---, } U_{04} = \frac{1}{2} I_4 R$$

$$U_1 \text{ ---, } U_{05} = \frac{1}{2} U_1$$

$$U_2 \text{ ---, } U_{06} = -\frac{1}{2} U_2$$
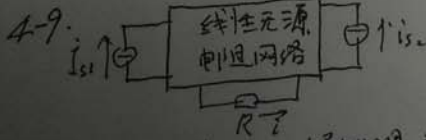
$$\text{由叠加定理得: } U_0 = \frac{U_1 - U_2}{2} + \frac{1}{2} (I_1 + I_4 - I_2 - I_3) R$$




$$\text{设 } i = k_1 i_{s1} + k_2 i_{s2}$$

$$\text{则 } \begin{cases} 5k_1 + 5k_2 = 0 \\ 8k_1 + 6k_2 = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k_1 = 2 \\ k_2 = -2 \end{cases} \text{ 当 } i_{s1} = 3A, i_{s2} = 4A \text{ 时, } i = -2A$$

4-10.

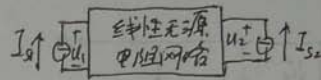

$$\text{当电流源 } I_{s1} \text{ 单独作用时, } I_{s1} = 2A, U_1 = 14V, U_2 = 8V$$


$$\text{当电流源 } I_{s2} \text{ 单独作用时, } I_{s2} = 3A, U_1 = 12V, U_2 = 10V$$

则两个电流源同时作用时, 由叠加定理:

$$U_1 = 26V, U_2 = 26V$$

$$\text{则 } P_{S1} = 52W, P_{S2} = 78W$$

4-15.

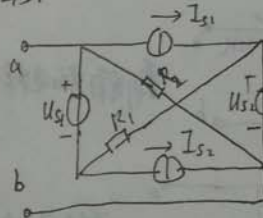

a, b 两端电阻 (电压源短路, 电流源开路)

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


$$U_{s1} \text{ 单独作用时, } U_{01} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{s1}$$

$$U_{s2} \text{ ---, } U_{02} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{s2}$$


$$I_{s1} \text{ ---, } U_{03} = -\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_{s1}$$

$$I_{s2} \text{ ---, } U_{04} = -\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_{s2}$$
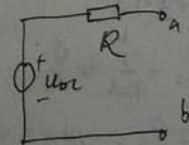
$$\text{由叠加定理, } U_{02} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (U_{s1} + U_{s2}) - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} (I_{s1} + I_{s2})$$





4-25.

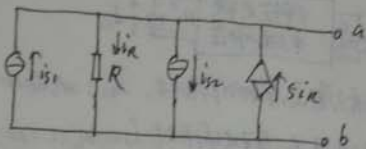


由 KCL 得 $i_R = 0.25(i_{s2} - i_{s1})$

12) $U_{ab} = i_R \cdot R = \frac{R}{4}(i_{s2} - i_{s1})$

$R_{in} = -\frac{R}{4}$ (加压求电阻)

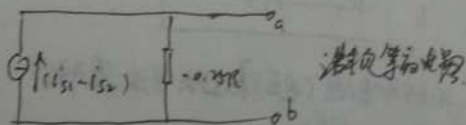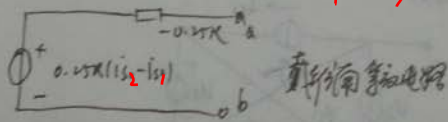

4-45.

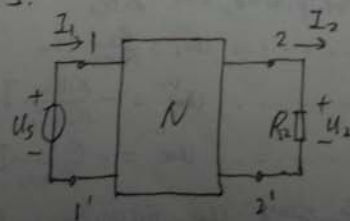

由特勒根定理得：

$$-U_s I_1 + U_2 I_2 + \sum_{k=3}^b U_k I_k = -U_s I_1 + U_2 I_2 + \sum_{k=3}^b U_k I_k$$

即： $6 \times (-3) + 2 I_2 = -10 \times 2 + 4 I_2 \times 1$

$\Rightarrow I_2 = 1A, U_2 = 4V.$