

(科目: ) 数 学 作 业 纸

编号:


班级:

姓名:


第 | 页

1-10


(a)

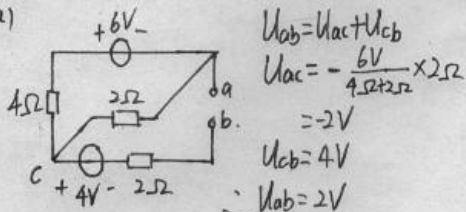

(b)

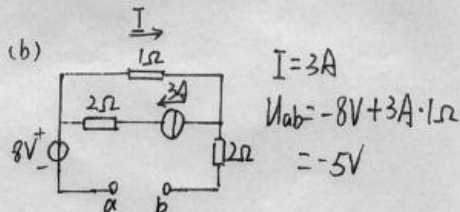

1-13

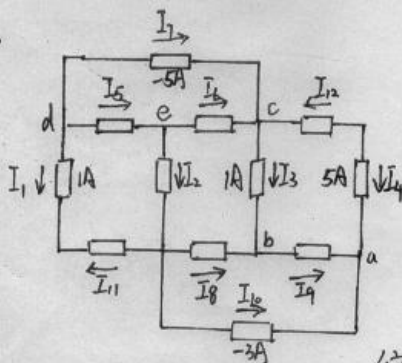

已知  $I_1 = 1A$   $I_3 = 1A$   $I_4 = 5A$   $I_7 = -5A$   $I_{10} = -3A$

$I_{12} = -I_4 = -5A$   $I_{11} = -I_1 = -1A$

节点 a, 由 KCL  $I_4 + I_9 + I_{10} = 0 \Rightarrow I_9 = -2A$

节点 b, 由 KCL  $I_3 + I_8 = I_9 \Rightarrow I_8 = -3A$

节点 c, 由 KCL  $I_6 + I_7 + I_{12} = I_3 \Rightarrow I_6 = 11A$


节点 d, 由 KCL  $0 = I_1 + I_5 + I_7 \Rightarrow I_5 = 4A$

节点 e, 由 KCL  $I_5 = I_2 + I_6 \Rightarrow I_2 = -7A$

综上  $I_2 = -7A$   $I_5 = 4A$   $I_6 = 11A$   $I_8 = -3A$   $I_9 = -2A$   $I_{11} = -1A$   $I_{12} = -5A$

1-20

(a)

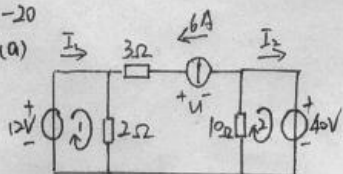


KVL:  $12V = (I_1 + 6A) \cdot 2\Omega \Rightarrow I_1 = 0$

KVL:  $40V = -10\Omega \times (6A + I_2) \Rightarrow I_2 = -10A$

KVL:  $12V + 6A \times 3\Omega - U - 40V = 0 \Rightarrow U = -70V$

(b)

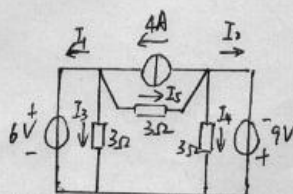

KVL:  $6V = 3\Omega \cdot I_3 \Rightarrow I_3 = 2A$


KVL:  $-9V = 3\Omega \cdot I_4 \Rightarrow I_4 = -3A$

KVL:  $6V + 9V = I_5 \cdot 3\Omega \Rightarrow I_5 = 5A$

KCL:  $4A = I_1 + I_3 + I_5 \Rightarrow I_1 = -3A$

KCL:  $I_5 = I_2 + I_4 + 4A \Rightarrow I_2 = 4A$

1-21

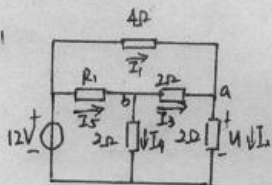

KVL:  $12V = 4\Omega \cdot I_1 + U \Rightarrow I_1 = 1.5A$

$I_2 = \frac{U}{2\Omega} = 3A$

节点 a KCL:  $I_1 + I_3 = I_2 \Rightarrow I_3 = 1.5A$

KVL:  $2\Omega \cdot I_4 = 2\Omega \cdot I_3 + 2\Omega \cdot I_2 \Rightarrow I_4 = 4.5A$

节点 b KCL:  $I_5 = I_3 + I_4 \Rightarrow I_5 = 6A$

$R_{eq} = \frac{12V}{I_1 + I_5} = 1.6\Omega$

$R_1 = \frac{12V - 2\Omega \cdot I_3 - 2\Omega \cdot I_2}{I_5} = 0.5\Omega$



# (科目: ) 数 学 作 业 纸


编号:

班级:


姓名:

第 3 页

2-1

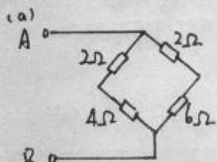

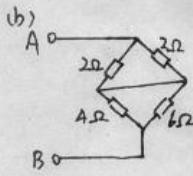
$$R_{AB} = (2\Omega + 4\Omega) // (2\Omega + 6\Omega) = 3.43\Omega$$




$$R_{AB} = (2\Omega // 2\Omega) + (4\Omega // 6\Omega) = 3.4\Omega$$


(c)

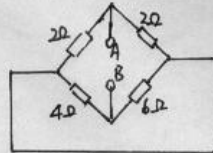

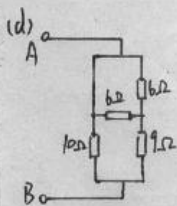
电路与b一致  
 $R_{AB} = 3.43\Omega \approx 3.4\Omega$


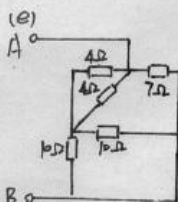
$$R_{AB} = 10\Omega // (9\Omega + (6\Omega // 1\Omega)) = 5.56\Omega \approx 5.45\Omega$$



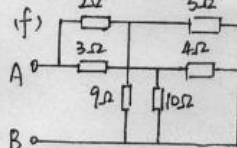
$$R_{AB} = 7\Omega // ((4\Omega // 4\Omega) + (10\Omega // 10\Omega)) = 3.5\Omega$$




$$R_{AB} = (2 + 9 // 5) // (3 + 10 // 4) = 2.76\Omega$$

2-3 (a)

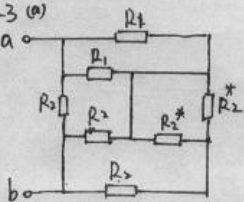


两个R1并联, \*标出两个R2并联
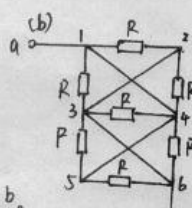
$$R_{ab} = R_2 // (\frac{1}{2}R_1 + (R_2 // (R_3 + \frac{1}{2}R_2))) = \frac{R_2(0.6R_2 + 0.5R_1)}{0.5R_1 + 1.6R_2}$$



∵ 1, 4, 5点短接  
2, 3, 6点短接

$$R_{ab} = \frac{1}{7}R = 0.143R$$

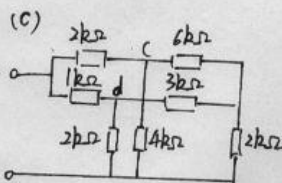

利用Y-Δ变换, 对c,d,e点进行变换


$$R_{ab} = (\frac{22}{3} // \frac{11}{3}) // ((11 // \frac{11}{2}) + (11 // 2 // 22)) = 1.67k\Omega$$

2-4 (a)




利用电桥平衡, 忽略电阻1

$$R_{AB} = 2 // 2 // 1 = 0.5\Omega$$

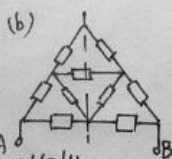

由对称性  
 $R_{AB} = 2 \cdot (1 // (1 + (1 // 1 // 0.5))) = 1.11\Omega$

(c)

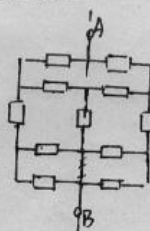

由对称性

$$R_{AB} = \frac{1}{2} \cdot (1 + (1 // (1 + 2))) = 1.4\Omega$$

(科目: ) 数 学 作 业 纸





编号:

班级:


姓名:

第 4 页

2-6

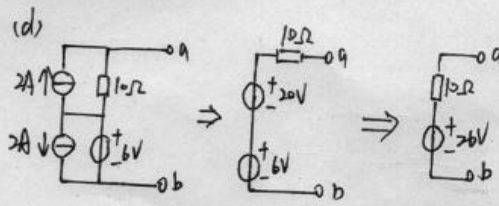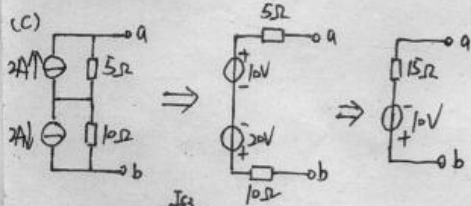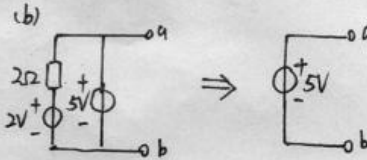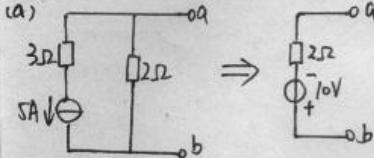

2-12

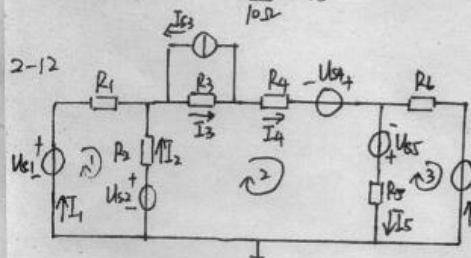

列方程求解:

由KCL有  $I_1 + I_2 = I_3 = I_4 = I_5 - I_6$

由KVL有 1:  $U_{S1} - I_1 R_1 + I_3 R_2 - U_{S3} = 0$


2:  $U_{S2} - I_2 R_2 - I_3 R_3 - I_4 R_4 + U_{S4} + U_{S5} - I_5 R_5 = 0$

3:  $I_5 R_5 - U_{S5} + I_6 R_6 - U_{S6} = 0$

6个方程, 6个未知数


$\Rightarrow I_1 = 1.2A \quad I_2 = 0.4A \quad I_3 = 11.6A \quad I_4 = 1.6A \quad I_5 = 4.55A \quad I_6 = 2.95A$

2-20. (a)

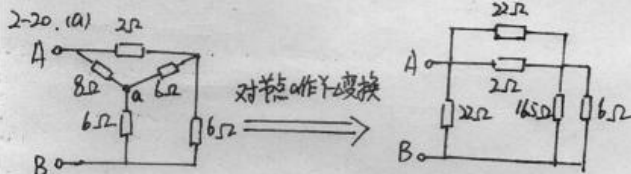

$$\therefore R_{AB} = 22 // ((22 // 12) + (16.5 // 6)) = 4.86 \Omega$$

(b)

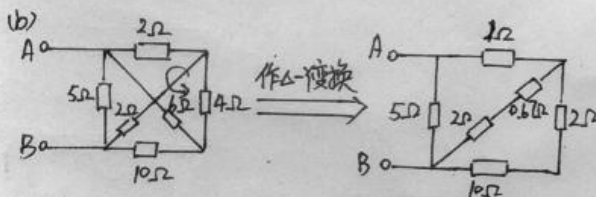

$$\therefore R_{AB} = 5 // (1 + 26 // 12) = 1.94 \Omega$$

(科目: ) 数 学 作 业 纸


编号:

班级:


姓名:

第 5 页

(c)

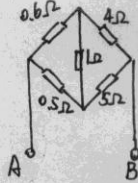


对右侧作 $\Delta$ -变换


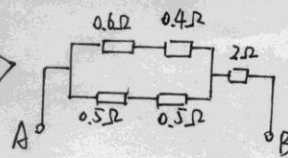


$$R_{AB} = 2 + (1/1/1) = 2.5\Omega$$


(d)

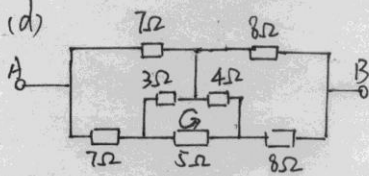

$\Delta$ -变换

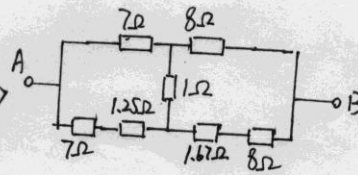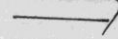

左侧 $\Delta$ -变换

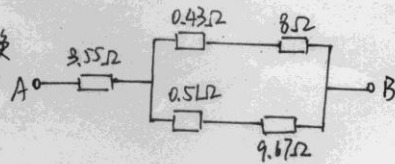

$$R_{AB} = 3.55 + (8.43 // 10.18) = 8.16\Omega$$