

第一次作业参考答案:


第1页

## 数 学 作 业 纸


(科目: )

班级:                      姓名:                      编号:                      第    页

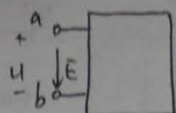
1-1. (a)  $u = \varphi_a - \varphi_b = 5V$   
 $E = -u = -5V$



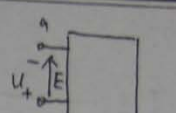
(c)  $u = \varphi_b - \varphi_a = -5V$   
 $E = -u = 5V$



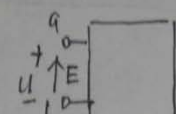
(b)  $u = \varphi_a - \varphi_b = 5V$   
 $E = u = 5V$



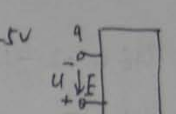(d)  $u = \varphi_b - \varphi_a = -5V$   
 $E = u = -5V$




1-2. (a)

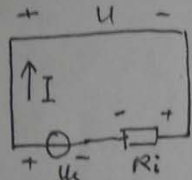


$u = u_s - IR_i = 0$   
 $I = \frac{u_s}{R_i}$

(b)

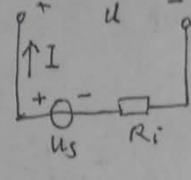


$u = u_s - IR_i = u_s$   
 $I = 0$

(c)

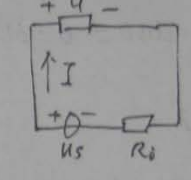


$u = \frac{R}{R+R_i} u_s$   
 $I = \frac{u_s}{R+R_i}$

1-9 (a)

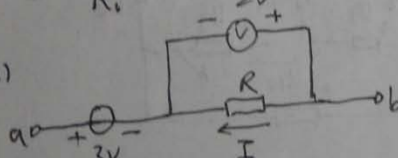


$u_{ab} = 3 - 2 = 1V$

(c)

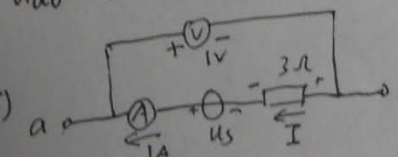


$u_s = 1 - (-3) = 4V$

(b)

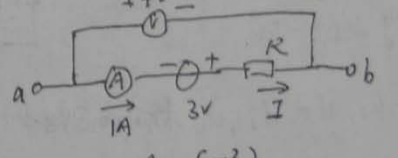

$R = \frac{4 - (-3)}{1} = 7\Omega$

(d)

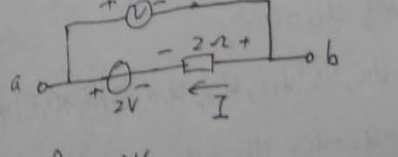


$\varphi_{ab} = 3V$   
 $I = -\frac{\varphi_{ab} - 2}{2} = -0.5A$

第2页

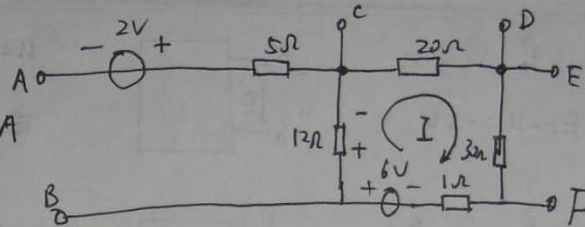1-11.

$$I = \frac{6}{12+20+30+1} \Rightarrow 0.0952A$$



$$U_{AB} = -2 - 12 \times 0.0952 = -3.14V$$

$$U_{BC} = 12 \times 0.0952 = 1.14V$$


$$U_{BD} = 6 - 31 \times 0.0952 = 3.05V$$

1-12.

在  $U_5, U_6, U_7$  构成的回路中:

$$U_5 + U_6 - U_7 = 0$$

$$\text{得 } U_5 = -5V$$

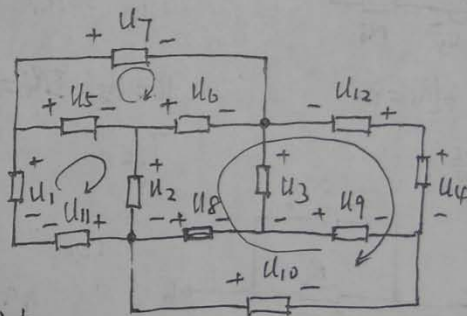

在  $U_1, U_5, U_2, U_{11}$  构成的回路中

$$-U_1 + U_5 + U_2 + U_{11} = 0$$

$$\text{得 } U_{11} = 10V$$

在  $U_2, U_6, U_{12}, U_4, U_{10}$  构成的回路中,

$$-U_2 + U_6 - U_{12} + U_4 - U_{10} = 0 \quad \text{得 } U_{10} = -14V$$

$U_3, U_9, U_8$  未知.