

数学作业纸

(科目:)

班级:


姓名:

编号:


第 页

第4次作业参考答案


5-5.

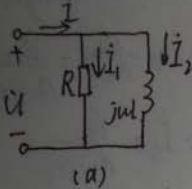


(a)

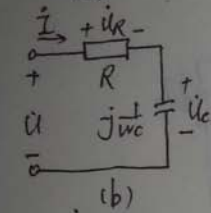






(b)

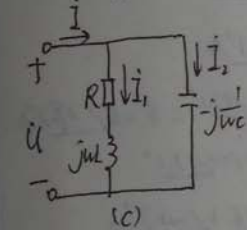


(c)

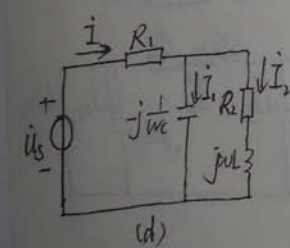

(d)

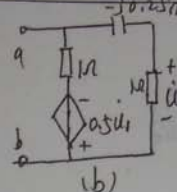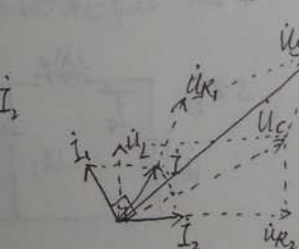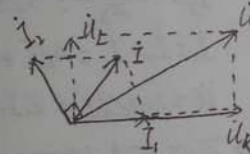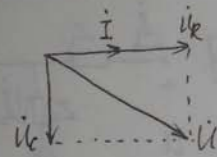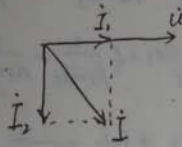

(b)

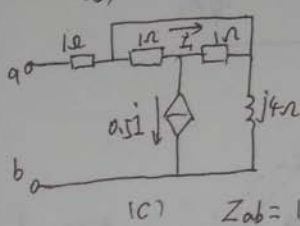

(c)

$$Z_{ab} = 0.406 - j0.059 \Omega$$

$$Z_{ab} = 1 + j2.4 \Omega$$


5-11.

$$R = \frac{120}{20} = 6 \Omega$$

$$I_2 = \frac{220 \angle 0^\circ}{6 + j314L} \quad \text{有} \quad \frac{220}{\sqrt{36 + (314L)^2}} = 28.8$$

$$\text{则} L = 15.9 \text{ mH}$$

5-17.

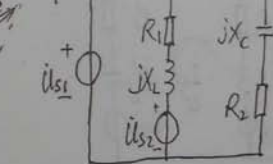


(叠加定理)

$$u_{s1} \text{单独作用时}, I_1' = \frac{100 \angle 0^\circ}{103.4 \angle 58.7^\circ} = 0.967 \angle -58.7^\circ \text{ A}$$

$$u_{s2} \text{单独作用时}, I_1'' = \frac{100 \angle -60^\circ}{74.3 \angle 55^\circ} = 1.06 \angle -6^\circ \text{ A}$$

$$\text{则} I_1 = I_1' + I_1'' = 1.46 + j0.85 = 1.68 \angle 29.5^\circ \text{ A}$$

5-8.

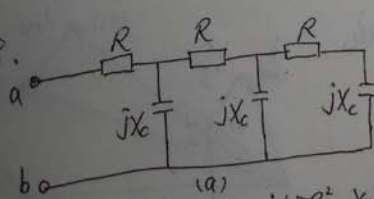

(a)

$$Z_{ab} = \frac{(R^2 - 6X_c^2)R + j(5R^2 - X_c^2)X_c}{(R^2 - 3X_c^2) + j4RX_c}$$

数学作业纸

(科目:)


班级:

姓名:

编号:

第 页

5-36.

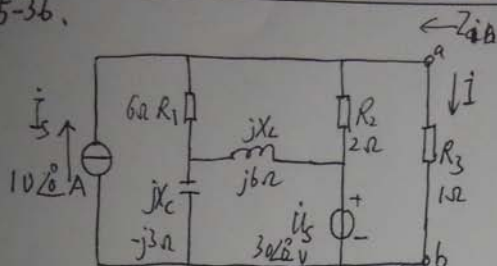

ab端的等效阻抗 $Z_{in} = 1.68 - j0.24 \Omega$

电流源 I_s 单独作用时, ab端的开路电压


$$U_{ab}' = 16.97 \angle -8.13^\circ \text{ V}$$

电压源 U_s 单独作用时, ab端的开路电压


$$U_{ab}'' = 21.6 \angle -19.5^\circ \text{ V}$$

$$\text{则 } U_{ab} = 37.16 - j9.61 = 38.4 \angle 14.5^\circ \text{ V}$$

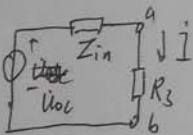
$$\text{于是 } I = \frac{U_{oc}}{Z_{in} + R_3} = 14.3 \angle -9.5^\circ \text{ A}$$



5-50.

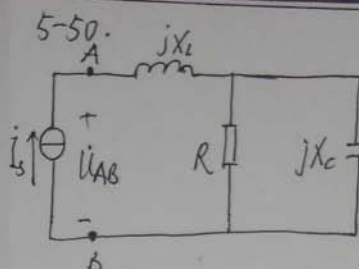
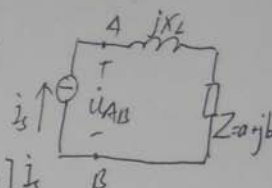
$$\text{设 } I_s = 1 \angle 0^\circ \text{ A}$$



$$\Rightarrow U_{AB} = [a + j(b + X_c)] I_s$$

$$U_{AB} = \sqrt{a^2 + (b + X_c)^2} = 2$$

$$\Rightarrow b = -3, a = \sqrt{3}$$

$$\text{即 } R // jX_c = \sqrt{3} - j3 \Omega$$


$$\text{则 } \begin{cases} R = 4\sqrt{3} \Omega = 6.93 \Omega \\ X_c = -4 \Omega \end{cases}$$

5-2


$$(1) \dot{U} = 220 \angle 45^\circ \text{ V}$$

$$(2) \dot{I} = 7.07 \angle -30^\circ \text{ A}$$

(3)

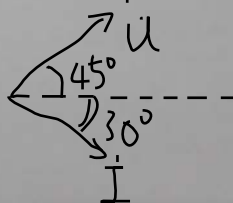

5-48.

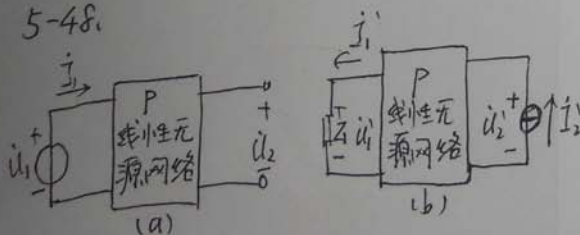

由特勒根定理:

$$\dot{U}_1 \dot{I}_1' - \dot{U}_2 \dot{I}_2' + \sum_{k=3}^b \dot{U}_k \dot{I}_k' = -Z_1 \dot{I}_1' \dot{I}_1 + \dot{U}_2 \cdot 0 + \sum_{k=3}^b \dot{U}_k \dot{I}_k'$$

$$\Rightarrow \dot{I}_1' = 2.33 \angle -68.4^\circ \text{ A}$$